
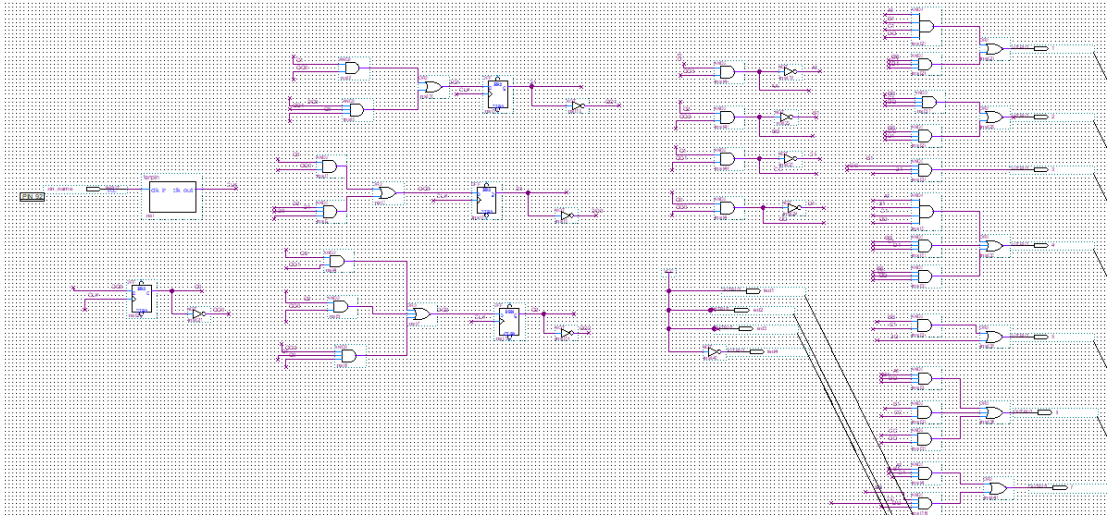


四川大学软件学院数字逻辑实验


实 验 报 告

学号：                      姓名：                      专业： 软件工程    班级：                      第 15 周


实验项目	同步十进制计数器	实验时间	2023 年 5 月 31 日
实验目的	<p>(1) 学会 Quartus II 软件的使用，利用其进行原理图的设计。</p> <p>(2) 加深对课堂学习的组合逻辑电路的认识，学会设计基础的组合逻辑电路。</p> <p>(3) 增强实际动手能力，将设计电路运行在开发板上。</p>		
实验环境	Quartus II 、 Windows 11		
实验内容及步骤（含电路原理图/Verilog 程序、管脚分配、仿真结果等；扩展内容也列入本栏）	<div></div> <p>在实验一的电路基础上，导入 clk_in（输入的原时钟）和 clk_out（输出分频后的时钟）。并依据卡诺图化简结果，使用 D 触发器实现同步计数器。</p>		

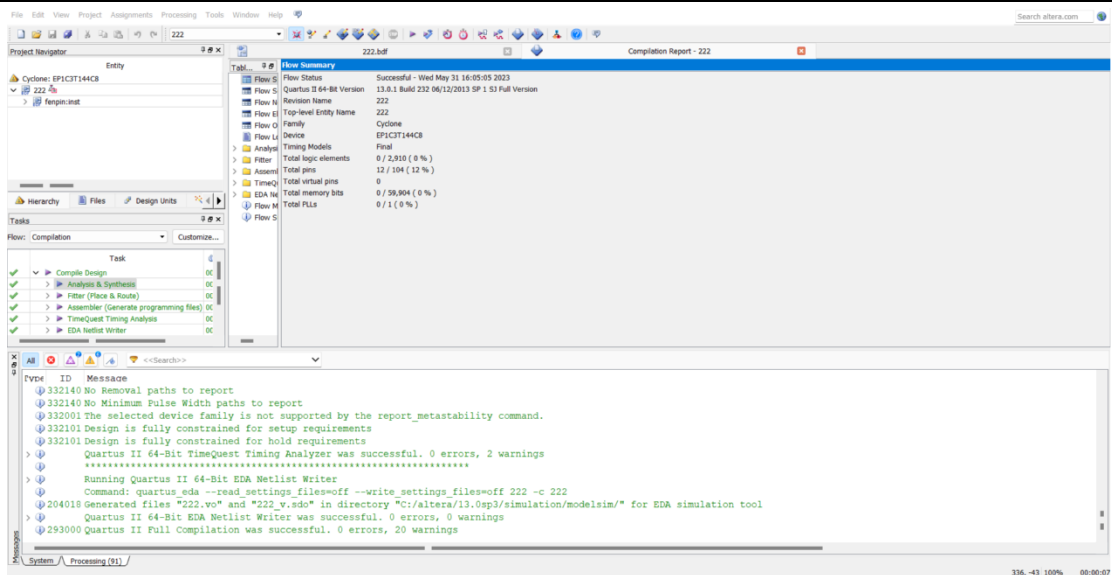

运行逻辑电路，确保逻辑电路运行不发生错误。

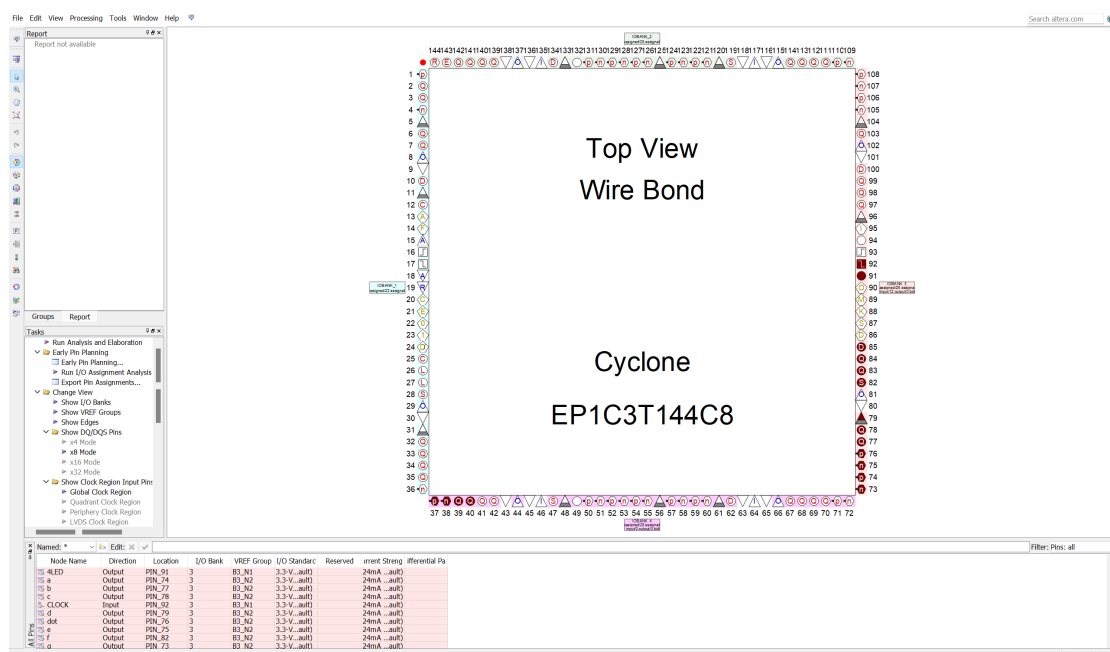

设置时钟输入的引脚为 PIN\_92

 

烧录实验的逻辑电路，运行正常

实验结果分析

使用 D 触发器设计一个计数部分，使用分频模块对时钟进行分频，分频后的时钟作为输入时钟，实现一个同步十进制计数器，计数范围 0-9。实验结果与数字逻辑的设计相吻合。

实验方案的缺陷及改进意见	每次给一个七段译码器绘制逻辑电路会显得杂乱无章，后续难以修改，可以将输入单独列出并将其命名，后续可以给输入命名相同的名称，这样可以省略输入端的绘制。使用卡诺图推导 Q3，Q2，Q1，Q0 时极易出错，需要仔细进行运算化简。
心得体会、问题讨论	软件中存在内置的 D 触发器，可以选择使用来进行逻辑电路的简化。卡诺图化简需要仔细认真，否则若逻辑电路绘制出错，运行会产生错误
指导教师评议	<div>成绩评定：</div> <div>指导教师签名：</div>